

Reti combinatorie e sequenziali

combinatorie circuiti digitali che calcolano una funzione *combinando* gli ingressi per produrre i segnali in uscita;

sequenziali mantengono uno stato, per cui i valori in uscita dipendono dalla *sequenza* dei valori in ingresso (macchine a stati).