

## Seconda verifica AESO 2021-22

L'indirizzo email della persona che ha risposto (**null**) è stato registrato quando hai inviato questo modulo.

1. Email \*

---

2. Una memoria "dinamica"

*Contrassegna solo un ovale.*

☐ E' più veloce di una memoria statica

*è più lento*

☒ Richiede hardware aggiuntivo per il rinfresco del contenuto, che altrimenti verrebbe perso in breve lasso di tempo

☐ A parità di capacità è più costosa di una memoria statica

*è più economica*

3. Un dispositivo di memoria "base", nello stesso ciclo di clock:

*Contrassegna solo un ovale.*

☒ Permette di leggere e scrivere una cella di indirizzo dato

☐ Permette di leggere o scrivere una cella di indirizzo dato

☐ Permette di leggere una cella ad un certo indirizzo e di scrivere una cella ad un altro indirizzo

*no se non è multi porta*

4. In una memoria multiporta:

*Contrassegna solo un ovale.*

☒ Posso effettuare operazioni su indirizzi diversi nello stesso ciclo di clock

☐ Posso effettuare esclusivamente letture da indirizzi diversi nello stesso ciclo di clock

☐ Posso effettuare esclusivamente scritture su indirizzi diversi nello stesso ciclo di clock

*si possono avere + indirizzi diversi  
che comandano sia letture che scritture*

5. In quale tipo di memoria è richiesto un numero maggiore di componenti (porte logiche, transistor) per implementare un singolo bit:

Contrassegna solo un ovale.

☐ RAM dinamica

☒ RAM statica

☐ ROM

*richiede + transistor e porte logiche x  
ciascun bit*

6. Si consideri una memoria modulare interallacciata che utilizza 4 componenti di memoria standard da 1G parole per implementare una memoria da 4G parole, e si indichi quale delle seguenti affermazioni sono vere:

Contrassegna solo un ovale.

☐ Due parole di indirizzi consecutivi si trovano nello stesso componente di memoria da 1G

☒ Due parole di indirizzi consecutivi si trovano nei componenti di memoria da 1G di indice  $i$  e  $(i+1)\%4$

☐ e' sempre possibile leggere 4 parole consecutive in un singolo ciclo di clock, purchè possa essere bypassato il multiplexer che normalmente sceglie l'unica parola determinata dall'intero indirizzo a 32 bit

*è possibile solo se gli indirizzi cominciano con un  
indirizzo che ha bit 0 allo fine*

x	x	x	000
---	---	---	-----

 $\uparrow \lg_2(\# \text{moduli})$

7. Un componente PLA (Programmable logic array):


Contrassegna solo un ovale.

☒ può implementare solo reti combinatorie

☐ può implementare solo reti sequenziali

☐ può implementare sia reti combinatorie che sequenziali

 8. La rete sequenziale in figura (sono evidenziati gli ingressi e le uscite, A e B sono registri con segnale di abilitazione sempre a 1) è



Contrassegna solo un ovale.

☐ Una rete di Moore (l'uscita deriva da registri, che sono stato interno)

☐ Una rete di Moore (perchè l'uscita non dipende da X e Y)

☒ Una rete di Mealy (perchè l'uscita è calcolata a partire dallo stato interno e dall'ingresso m3)

☐ Una rete di Mealy (perchè il contenuto dei registri, da cui si prende l'uscita) è determinato dagli ingressi X e Y)

*x e y determinano il contenuto di registri di stato (solamente)*

9. Se due reti sequenziali, una di Moore e una di Mealy, risolvono lo stesso problema:

Contrassegna solo un ovale.

☐ La rete di Moore utilizza un numero di stati maggiore rispetto a quelli utilizzati dalla rete di Mealy  $\Rightarrow$

☒ La rete di Moore può richiedere un numero di stati maggiore rispetto a quelli utilizzati dalla rete di Mealy

☐ La rete di Moore utilizza un numero di stati minore rispetto a quelli utilizzati dalla rete di Mealy *mai*  $\uparrow$

☐ La rete di Moore può richiedere un numero di stati minore rispetto a quelli utilizzati dalla rete di Mealy  $\downarrow$

☐ La rete di Moore utilizza un lo stesso numero di stati rispetto a quelli utilizzati dalla rete di Mealy

*può, ma può anche richiederne di più*

10. Una modulo PRIMITIVE in Verilog

Contrassegna solo un ovale.

☐ definisce una rete combinatoria con un numero qualunque di ingressi, ciascuno di un numero di bit qualunque, e una singola uscita, di un numero di bit qualunque *falso*

☒ definisce una rete combinatoria con un numero qualunque di ingressi, ciascuno di un numero di bit qualunque, e una singola uscita, di un solo bit

☐ definisce una rete combinatoria di un ingresso con un numero di bit pari a una potenza di due, e una uscita di un solo bit *falso*

☐ definisce una rete combinatoria qualunque *falso*

11. Il seguente modulo Verilog

```
module x(output [7:0]z,
        output      c,
        input  [7:0] a,
        input  [7:0] b,
        input      o);
```

assign

```
{c,z} = (o == 1'b0 ? a+b : a-b);
```

endmodule

↓ ↓  
genera 9 bit

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ implementa una alu che implementa somma e sottrazione di numeri interi a 8 bit
- ☒ implementa una alu che implementa somma e sottrazione di numeri interi a 8 bit e genera un flag pari a 1 se c'è stato riporto
- ☐ potrebbe implementare una alu che fa somma e sottrazione di numeri interi a 8 bit, e che genera un flag pari a 1 ma andrebbe scritta una assign separata per il bit c, perchè l'unica assign presente non è corretta

$\{a,b\} = \dots$  con 2 e b di m e n bit;  
b prende i primi m bit (-significativa)  
e 2 gli altri n

12. Come potremmo completare il modulo che segue in modo che calcoli la parità di 3 bit?

```
module par3(output p, input a, input b, input c);

    wire p1;

    assign
        p1 = (a&&b) || (~a && ~b);

    ...


endmodule
```

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ assign p = (p1&&c || ~p1&&~c);
- ☒ assign p = (p1&&~c || ~p1&&c);
- ☐ assign p = (p1&&c || p1&&~c);

il primo assign calcola  
la parità dei primi due  
bit  
la parità dei tre bit è 1  
se  $p1=1$  e  $c=0$   
(pari + "0" = dispari)  
o  $p1=0$  e  $c=1$   
(dispari + "1" = pari)

 13. Quale dei moduli, genera la seguente traccia di uscita:



Contrassegna solo un ovale.

- ☐ module p(output z, input a, input b); assign z = a && b; endmodule
- ☒ module p(output z, input a, input b); assign z = a && ~b; endmodule
- ☐ module p(output z, input a, input b); assign z = a || b; endmodule
- ☐ module p(output z, input a, input b); assign z = a || ~b; endmodule

14. Quanto valgono a e b dopo l'esecuzione del codice seguente?

```
reg a;
reg b;

...


a = 0;
b = 1;

# 1
a <= b;
b <= a;
```

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ entrambi 1
- ☐ entrambi 0
- ☒ a 1 e b 0
- ☐ a 0 e b 1
- ☐ il valore di entrambi è indeterminato

 *è uno swap: assegnamento  
esimulano: portano  
insieme*



15. Cosa calcola il modulo c4?

```

module c1(output z, input a, input b);
    assign z = a&&b || ~a&&~b;
endmodule // comp

```

a	b	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

```

module c4(output z, input [3:0]a, input [3:0]b);

    wire [3:0] r;

    genvar i;
    generate
        for(i=0; i<4; i=i+1)
            c1 myC(r[i], a[i], b[i]);
    endgenerate

    assign z = &r;

endmodule // c4

```

4 moduli c1 calcolano  
1 bit ciascuno = "1" sse i due  
bit sono uguali

$z = \&r$  calcolo AND (&)  
bit e bit  $\Rightarrow$  1 sse  
tutti i bit sono "1"

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ z = 1 se e solo se a > b
- ☒ z = 1 se e solo se a = b
- ☐ z = 1 se e solo se a < b

- ☐ non è un modulo valido, perchè la sintassi utilizzata per il modulo c1 è sbagliata
- ☐ non è un modulo valido, perchè la sintassi utilizzata per il modulo c4 è sbagliata

16. Si consideri il codice "reg clock; always #1 clock = ~clock; " e la serie di tracce seguenti, e si marchino le affermazioni vere



Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ la traccia risultante è la traccia B) se l'unico assegnamento al registro clock nel blocco "initial" è uno statement "#2 clock = 0" ← *no, altrimenti avrei visto 'x' per #2*
- ☐ la traccia risultante è la traccia B) se l'unico assegnamento al registro clock nel blocco "initial" è uno statement "#2 clock <= 0" ← *idem*
- ☒ la traccia risultante è la la traccia A) se non si inizializza il registro clock in un blocco "initial"
- ☐ la traccia risultante è la traccia C) se l'unico assegnamento al registro clock nel blocco "initial" è uno statement "#2 clock = 1" ← *idem*

*Se non assegno un valore iniziale ← vero  
~clock e ~"x" ⇒ "x" (quindi "x" per sempre)*

17. Si hanno un file mod.v e un file test.v che contengono rispettivamente il codice che definisce una rete combinatoria (mod.v) ed il relativo testbench (test.v), che contiene una coppia di comandi "\$dumpfile("test.vcd");" e "\$dumpvars;". Quale delle seguenti serie di comandi permette di visualizzare la traccia di esecuzione?

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ iverilog test.v; a.out; gtkwave test.vcd
- ☒ iverilog test.v mod.v; a.out; gtkwave test.vcd
- ☐ iverilog test.v mod.v; gtkwave test.vcd

↑  
*manca esecuzione*

↗ *manca modulo*

*Vanno compilati test e def modulo, eseguito il risultato e visualizzato la traccia*

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli